

CENG 2030 HW1

Hung Yu Pan

1155108381

$$1) \quad V_{in} = 12V \quad V_{out} = 3V \quad Z_1 = 450k\Omega$$

$$V_{out} = V_{in} \times \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

$$3 = 12 \times \frac{Z_2}{450k + Z_2}$$

$$Z_2 = 150k\Omega //$$

$$2) \quad \text{Total capacitor} = C_1 + C_2 + C_3 = 0.6\mu F //$$

$$3) \quad i(t) = \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v(\tau) d\tau + i(t_0)$$

$$i(t) = 10^6 \int_{t_0}^t v(\tau) d\tau + 0$$

$$i(t) = 10^6 \int_0^t 5 \cos(2000t) dt$$

$$i(t) = 2500 \sin(2000t) //$$

$$4) \quad R_{\text{total}} = \left[ \frac{1}{1000} + \frac{1}{2000} + \frac{1}{3000} \right]^{-1} = \frac{6}{11} \text{ k}\Omega$$

$$V = 6 \text{ V}$$

$$V = IR$$


$$I_{\text{total}} = 6 \div \left( \frac{6}{11} \times 1000 \right) \\ = 0.011 \text{ A} = 11 \text{ mA}$$

$$I_{R_1} = \frac{V}{R_1} = \frac{6}{1000} = 0.006 \text{ A} = 6 \text{ mA}$$

$$I_{R_2} = \frac{V}{R_2} = \frac{6}{3000} = 0.002 \text{ A} = 2 \text{ mA}$$

$$I_{R_3} = \frac{V}{R_3} = \frac{6}{2000} = 0.003 \text{ A} = 3 \text{ mA}$$

5)

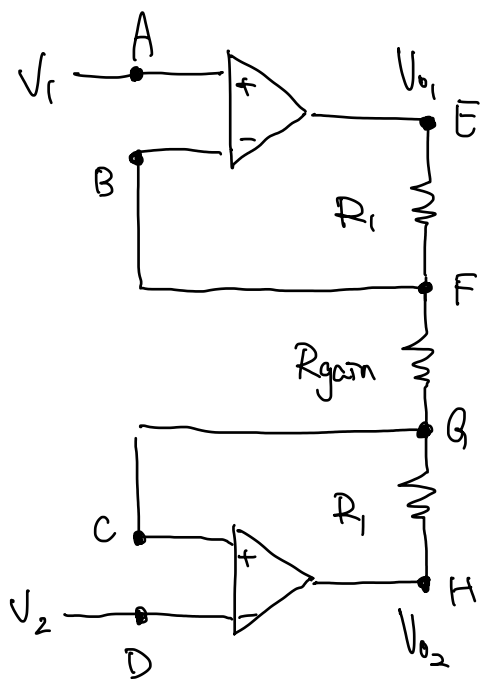

The amplifier in the right-hand side is difference amplifier.

$$\therefore V_{\text{out}} = \left( \frac{R_3}{R_2} \right) (V_{01} - V_{02}) \quad \text{--- (1)}$$

Apply Ohm's law between E and F,

$$I = \frac{V_{01} - V_{02}}{R_1 + R_{\text{gain}} + R_1} \quad \text{--- (2)}$$

The current between G and H,

$$I = \frac{V_G - V_H}{R_{\text{gain}}} = \frac{V_1 - V_2}{R_{\text{gain}}} \quad \text{--- (3)}$$

Combining (2) and (3),

$$V_{01} - V_{02} = \frac{(2R_1 + R_{\text{gain}})(V_1 - V_2)}{R_{\text{gain}}} \quad \text{--- (4)}$$

$$\text{From ①, } V_{out} = \frac{R_3}{R_2} (V_{o1} - V_{o2})$$

$$\therefore V_{o1} - V_{o2} = \frac{R_2}{R_3} V_{out} \quad \text{--- ⑤}$$

Combining ④, ⑤,

$$V_{o1} - V_{o2} = \frac{R_2}{R_3} V_{out} = \frac{(2R_1 + R_{gain})(V_1 - V_2)}{R_{gain}}$$

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_1 - V_2} = \left(1 + \frac{2R}{R_{gain}}\right) \frac{R_3}{R_2} //$$

6) Voltage gain =  $-\frac{R_2}{R_1} = -50 //$

$$f_{c1} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} = \frac{1}{2\pi (10^{-7})(1.6)(1000)} = \frac{3125}{\pi} = 995 \text{ Hz}$$

$$f_{c2} = \frac{1}{2\pi R_2 C_2} = \frac{1}{2\pi (10^{-9})(80)(1000)} = \frac{6250}{\pi} = 1989 \text{ Hz}$$

7) No, 100 Hz is out of the range of  $f_{c1}$  to  $f_{c2}$ ,